Voici l'histoire d'un ancêtre abandonné: Le poste PHRYNIS 501 de 1936





TOURNE-DISQUES "PHRYNIS"

Le coffret électrique "PHRYNIS" s'odopte instantanément à n'importe quel récepteur de radio de bon rendement et permet de réaliser à peu de frois un ENSEMBLE COMBINÉ

nour l'omplification elecrique des disques de phosographe. On obtient ainsi avec une pureté remorquable aves les finesses, toutes les nuances de la musique et le timbre propre de chaque enregistrement.

Je suis né en Suisse chez le fabricant de phonos PHRYNIS

Le coffiet électrique "PHRYNOS" en nayer servi au tempos contient i mateur électrique à induction

en abyer servicus libripos comcer abyer servicus de l'accident a joick-up à tête réverable; d'appoint d'annés auvannatique, l'aupont de pack-up. Diesessione; 600-330, 200. Il est luvé avec une prise de courant multiple, cordon de pick-up, ys liches de roccardement.

PRIX : 595 FF

ODÉON
PRÉSENTENT
RADIO
"PHRYNIS-201"

Appareil 5 lampes nouvelle technique, superhétérodyne ó filtre presélecteur et double détection dont une par diode. Etalonnage rigoureux, en noms de stations, anti-fading automatique, diffuseur électrodynamique. Ebénisterie en noyer verni tampon.

odyne
ur et
ut une
na ge
e statiomalectrorie en
on.

5 Lampes qui en valent 10

SENSIBILITÉ . SÉLECTIVITÉ

Livré complet en ordre de marche, lampes et licences comprises.

Un bilan de santé me paraît indispensable












Je vais
maintenant
laisser la
parole à mon
ami
Radiofiliste
pour qu'il vous
conte les
différentes
étapes de ma
restauration.

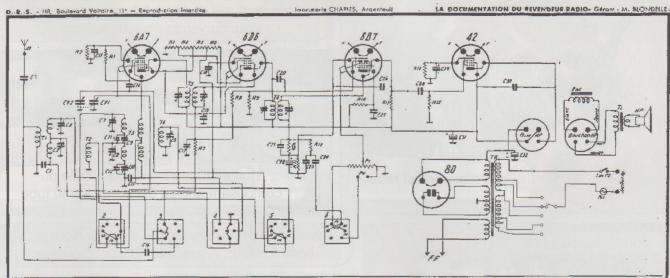Avant de commencer le travail, je dois me procurer un schéma. Sous la marque PHRYNIS, je n'ai rien trouvé. Mais dans ma documentation, j'ai celui-ci qui est très proche:



Repère

Seule différence: sur mon poste, la 6B7 a été remplacée par une 6H8 plus récente.

L'intervention est visible sous le châssis car le support américain a été remplacé par un support type « octal ».

CONDER	SATEURS	
Spécification : 2		
E electralytique, C		
non inductif. Le nur	mbre qui sui	intique,
en volts, la tension		rraiM,
Repare Valeur		Nº Code
Kebata talan	Shaeis!	14- 0004
CV1,2 2x460mmf	variable	248
		7010-15-1
C 2 500cm		7010-15-7
C 3 20.000cm	P 700	
C 4 Irim. acc. P.O.		
C & trim. acc. C.D.		
C & trim, ose, O.C.		
C 7 frim, osc. P.O.		
C 8 trim. osc. 6.0.		
C 9 pad. P.O. bak.		6010-8-3
C 10 pad. G.O.		
C 11 J20cm	psd. fice	
C 12 100cm	P 1.500	G.O.
C 14 100cm	P 700	
C 15 50.000cm	P 700	
C 16 50cm		
C 17 50.000cm		
C 18 50.000cm		
C 19 50,000cm	P 1.500	
C 20 100cm	M 700	7010-15-1
C 21 250cm	M 1.500	70:0-5-2
C 22 10mf	E 30	407
C : 100cm C 2 2000km C 3 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 1 kim.sec. F.O. C 2 kim.sec. F.O. C 3 kim.sec. F.O. C 3 kim.sec. F.O. C 4 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 6 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 8 kim.sec. F.O. C 8 kim.sec. F.O. C 9 kim.sec. F.O. C 9 kim.sec. F.O. C 1 kim.sec. F.O. C 1 kim.sec. F.O. C 1 kim.sec. F.O. C 2 kim.sec. F.O. C 3 kim.sec. F.O. C 3 kim.sec. F.O. C 4 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 5 kim.sec. F.O. C 6 kim.sec. F.O. C 6 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 7 kim.sec. F.O. C 8 kim.s	P 700	
C 24 10,000cm	P 700	
C 25 0,1mf	P 700	
	P 1.500	
C 27 10.000cm		ik dan tim
	AL STATE OF	
1-4-1-1-1-4-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	The same of the sa	and a com-

			ANCES	
Rep	dru	Yaleur	Puissance	Nº Code
		-	-	-
P 1			potentia.	
P 2	0.25 00 0.	mag.	nol. inter.	
RI		2 ohms	/4 wait	****
R 2	250	ohms		7015-75 8
R 4			bobinée	2015-25-4
RS		0 ohms	diviseur }	7015-56
2 4			fersion.	1012-20
R 7	200 00		1/4 wat	
RB	200.00	még.	1/4 wat	
8 9		meg.	1/4 walt	
R 13		Dhms	1/4 well	
RI	1 600	0 ahms	1/4 watt	
2 1	50.00	0 phms	1/4 watt	
2 1	250 00		1/2 watt	
2 1			1/4 wolf	
R 15	500.cc	anda D	1/4 watt	
2 1		Ohms	1/2 watt	
R 1	7 2×2	5 ohms	bobinee	7015-25-1

Valeur Spécif.


Désignation	Nº Code
8	7010-34
	7014-15-5
2" transio M.F.	7014-15-6
Ireasto d'a im, 50 p.	7016-33
Transfe d'alim, 25 p.	7016-34-2
Committ. d'andes.	6010-22-6-3
Hautigatieut.	2101
	B-oc oscil. O.C. In translo M.F. 2 translo M.F. Irenslo d'a im. 50 p. Iranslo d'a im. 25 p.

galette N° 2: Brenchumpel de l'entrelement 17 (O.C.) ou du scondaire 11 (P.O., ou CVI — graifle de comment 6A7. Position O.C., branchement de l'antenne sur la bluc 12 par l'internéchaire de Cl.S. Passition schémal, court-éricair de l'ennoulament G.O., secondaire de TI. de 13. Position P.O tilgures sur le schemp, court-circuit de l'enrou lement 6.0, de 13, etc. lement 6.0, de 13, etc. l'enrouse sur le service soit l'enrouse de l'enrouse de primaire 13 (P.O.-G.) ou de primaire 13 (P.O.-G.) d'en d'enrouse 13 (P.O.-G.) d'en d'enrouse 13 (P.O.-G.) d'en collette N° 5: d'enrouse (P.O.-G.) Galette N° 5: d'enrouse (P.O.-G.)


Transformateurs incyenne fréquence Le represent det fils de sorte de frantfos mayenne fréquence correspon au code codessous : Fil rauge: I haufe tension. Fil couleur restre : Grille, Fil theu Anti-toding.



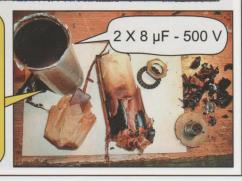Je vais appliquer ma procédure habituelle. Je commence par le reconditionnement du condensateur électrochimique double vissé sur le châssis. Celui-ci est énorme, cela me facilitera la tâche.



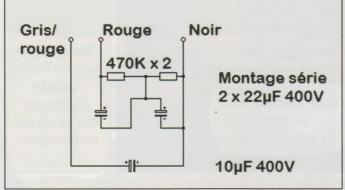Le condensateur est reconstitué selon le schéma ci-dessous. Notez les deux résistances d'équilibrage (470 kΩ).








J'ai douze condensateurs « papier » à remplacer. Pour conserver l'aspect ancien, les composants actuels sont mis dans un tube en papier imbibé avec du vernis couleur acajou.



Rubson » noir pour obturer

2 x 10 µF - 63 V

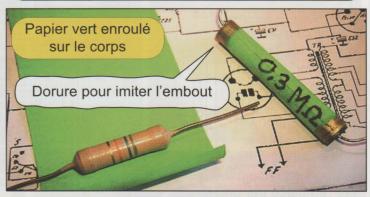Je dois changer quatre résistances qui n'ont plus la bonne valeur, respect de l'aspect d'origine:




Un travail pénible maintenant: tout le câblage isolé est à refaire. L'isolant en caoutchouc se désagrège et part en poussière.

Démontage d'un transfo FI:






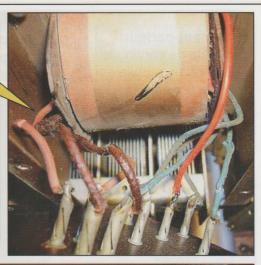Côté transfo d'alimentation, les fils sont aussi en mauvais état avec un risque de court-circuit. Ils ne peuvent pas être changés car ils sont soudés dans le bobinage.







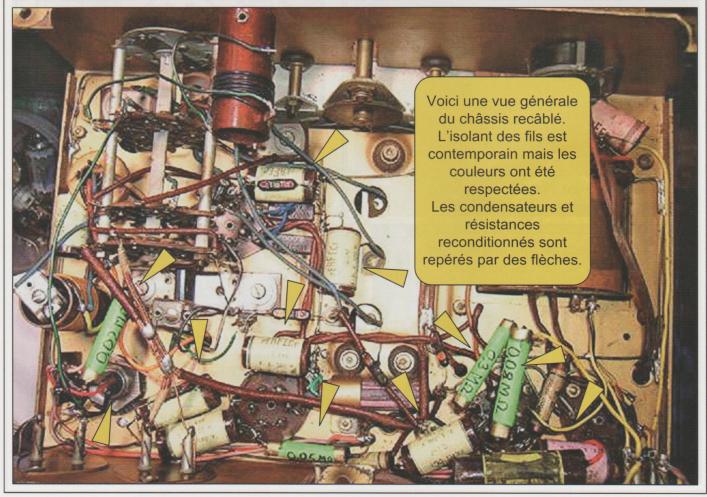

Le haut-parleur:


Les tests de continuité
de la bobine mobile et
de la bobine
d'excitation sont bons.
La bobine mobile est
bien centrée, elle ne
frotte pas dans
l'entrefer.
Il faut réparer l'accroc
et repeindre le
saladier.





Le cadran: Il est très abîmé et doit être refait. C'est une opération assez délicate qui nécessite un ordinateur. La première étape consiste à le scanner. Avec un logiciel de dessin, il faut le retracer puis l'imprimer sur un support transparent. J'ai utilisé un film plastique autocollant d'épaisseur 120 µm type « Sattleford digital imaging » acheté chez « Pearl diffusion » et compatible pour l'impression jet d'encre. Ensuite, il est collé sur un support en plexiglas découpé à la bonne dimension. Il faut chasser l'air progressivement pour éviter la formation de bulles. Attention, l'impression est fragile!




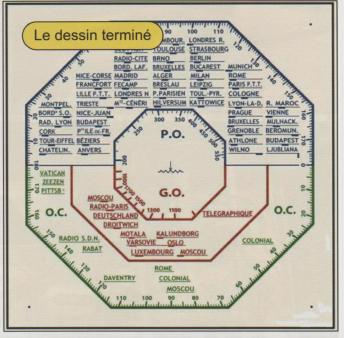





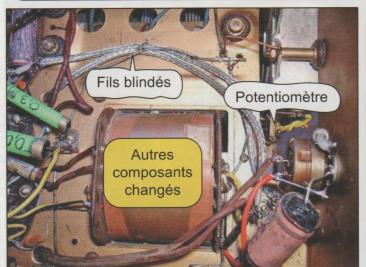Le moment crucial de la mise sous tension arrive. Je fais une dernière vérification de mon câblage. Puis la tension secteur est appliquée progressivement... Un très fort ronflement! Le potentiomètre est visiblement HS. En le démontant je constate que les deux fils blindés sont en court-circuit.



Je rebranche, la BF fonctionne mais j'ai toujours un ronflement. En soudant un condensateur de 47 µF - 450 V à la sortie de la bobine d'excitation c'est OK.




Les essais:


J'ai de la réception en PO, c'est un début encourageant. Ce vénérable ancêtre a retrouvé la parole! Pour les autres gammes, il y a un problème de commutateur avec des contacts très oxydés. Un bon nettoyage et toutes les gammes se mettent à fonctionner.

Quelques mesures:

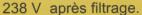- Chauffage valve: 5,2 V.
- Chauffage tubes: 6,1 V
- Haute tension: 325 V avant filtrage et





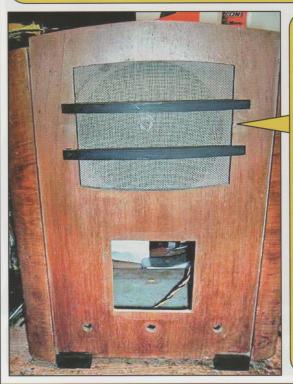

L'ébénisterie:

Après un ponçage, je monte une toile de haut-parleur neuve. Les traverses de protection sont refixées.

Puis c'est au tour du hautparleur d'être remonté dans le coffret.






C'est la phase de finition: La teinte foncée du vernis permet de gommer les défauts dus à la vieillesse. Après séchage, le châssis est remonté dans l'ébénisterie.



Mon histoire s'achève, c'est une fin heureuse quand je pense à tous mes semblables qui n'ont pas survécu à l'écoulement du temps. Malgré mes 80 ans et après 80 h de travail, mon ami Radiofiliste m'a redonné toutes les facultés que j'avais durant ma jeunesse. Que seront les 80 ans à venir? Est-ce que je serai encore choyé par des futurs radiofilistes? Je l'espère fortement pour que la TSF survive dans les mémoires.

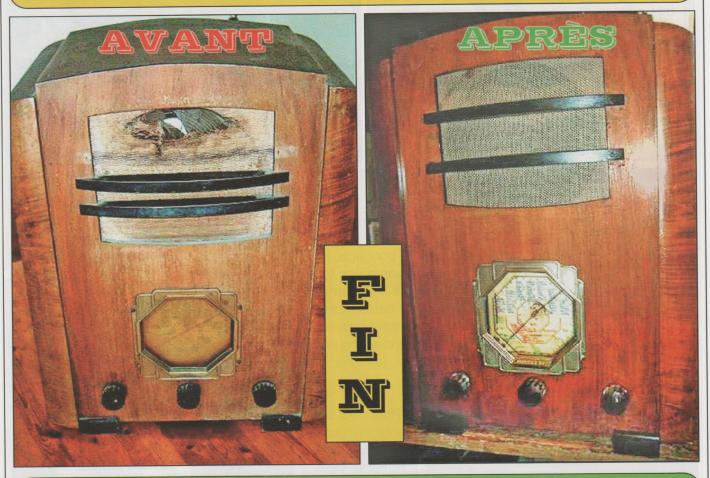

Restauration - photos: Dominique OLIVIE (RFL6230)

http://radioman64.e-monsite.com/

Scénario - dialogues: Jean Gadreau (RFL4332 et Radiofiliste de l'Isère)